


```

delay(5000);
digitalWrite(relayPin, LOW); // releni o'chirish
delay(5000);
}

```

Ulanish tartibi:

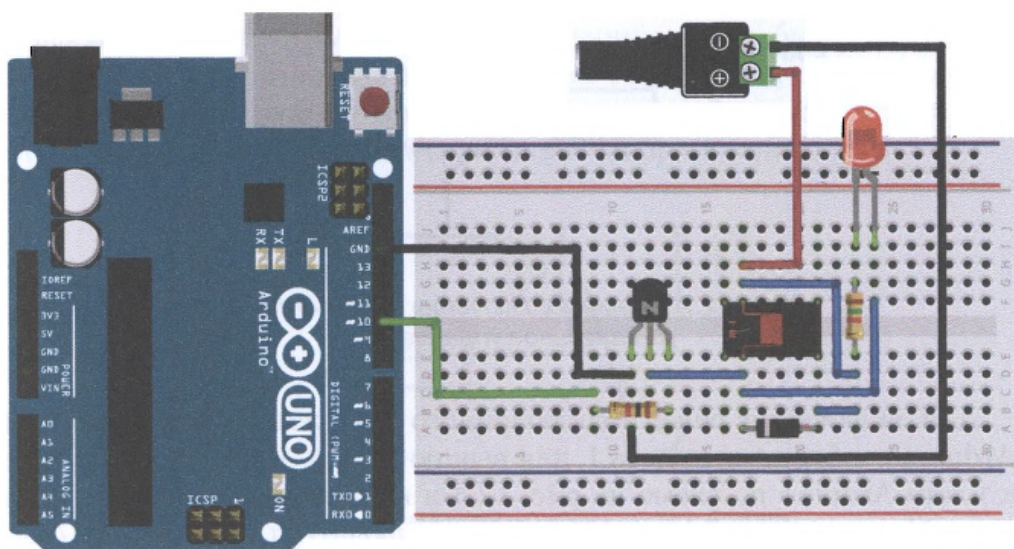1. 12.3 chizmadagi sxema bo'yicha Arduino platasiga elementlari ulanadi.
2. 12.1 Listingdagi sketchni Arduino platasiga yuklanadi.
3. Har 5 sekunda relening holatini o'zgartirishdagi shiqillash tovushi eshitiladi – agarda relening ulanish nuqtalariga, masalan elektr tarmog'iga ulangan 220 V tomoniga patron bilan lampa ulansa, u holda lampani 5 sekunda o'chib/yonish jarayoni ko'riladi (12.3).



12.3 chizma.

Mavzu doirasidan qo'shimcha savollar.

1. Rele nima?
2. Rele yordamida doimiy to'k manbayini boshqarish.
3. Rele va button yordamida loyiha.