

Ulanish tartibi:

1. MQ4 datchigini Arduino platasiga 22.1 chizmada keltirilgan sxema bo'yicha ulanadi.
2. Arduino platasiga 22.1 listingda keltirilgan sketch yuklanadi.
3. ArduinoIDE ni ketma-ket port monitori ochiladi.
4. Datchikka manbaa berilganidan so'ng ish holatiga o'tish uchun vaqt kerak bo'ladi, masalan 10-15 sekund. Bu vaqt datchik ichidagi isitgich haroratni kerakli qiymatgacha ko'tarishi uchun kerak bo'ladi.
5. Gazli o't oldirgichni datchikka tutiladi va gaz ochiladi, ArduinoIDE ni ketma-ket port monitorida MQ4 datchigidan kelayotgan ko'rsatkichlarning o'zgarishi kuzatiladi.

Mavzu doirasidan qo'shimcha savollar.

1. **MQ4 nima?**
2. **MQ4 va buzzer yordamida loyiha yaratish.**
3. **Smart house loyihasini qilish**

